

OAC - Turma 1

Aluno: Matheus Silva Medeiros - 117110412

Lista de Exercícios Práticos 2

EXERCÍCIO 1

- Entrada(s) do Circuito: *A, B, C, D*
- Saída(s) do Circuito: *Display de 7 Segmentos*
- Circuito no Logsim: Arquivo → *Exercício 1 - Circuito.circ*
- Tabela Verdade: Arquivo → *Exercício 1 - Tabela Verdade.png*

EXERCÍCIO 2

- Entrada(s) do Circuito: *A, B*
- Saída(s) do Circuito: *Display de 7 Segmentos*
- Circuito no TinkerCad: Arquivo → *Exercício 2 - Circuito.png*
- Link do Circuito: <https://www.tinkercad.com/things/hXmnXWEw3a>
- Tabela Verdade: Arquivo → *Exercício 2 - Tabela Verdade.png*